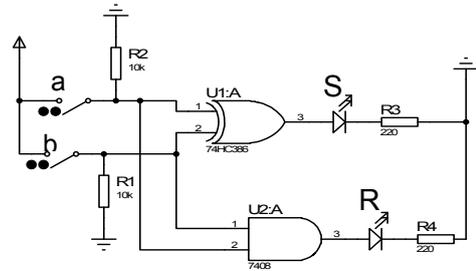


**Exercice 1 :**

Soit le montage suivant :

- 1°) Donner les équations des sorties S et R en fonction des entrées a et b .
- 2°) Quelle est la fonction réalisée par ce circuit



**Exercice 2**

Un additionneur complet est un dispositif disposant de 3 entrées (a, b et r<sub>in</sub>) et de 2 sorties (S et r<sub>out</sub>).


S : somme ; r<sub>out</sub> : retenue sortante, r<sub>in</sub> : retenue entrante ; a et b : 2 bits à additionner.

1°/ Donner le logigramme de l'additionneur complet en utilisant 2 demi- additionneurs.

2°/ On désire additionner les deux nombres A = (14)<sub>10</sub> et B = (11)<sub>10</sub>

2-1°/ Réaliser en binaire l'opération A + B

2-2°/ Compléter la structure série ci-dessous réalisant l'addition de A et B

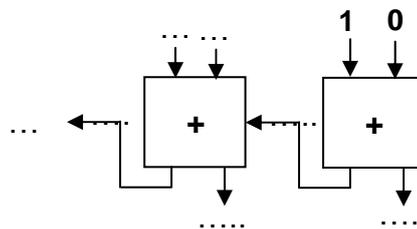

**Exercice 3**

Représenter le logigramme d'un circuit arithmétique permettant de convertir un nombre binaire à 4bits en son complément à 2, utiliser des opérateurs Nand à 2 entrées et des demi-additionneurs.


**Exercice 4**

On désire réaliser un circuit arithmétique chargé d'exécuter la multiplication binaire de deux

nombres à 2 bits : A = a<sub>1</sub>.a<sub>0</sub>      B = b<sub>1</sub>.b<sub>0</sub>

$$\begin{array}{r}
 a_1 \quad a_0 \\
 \times \\
 b_1 \quad b_0
 \end{array}$$

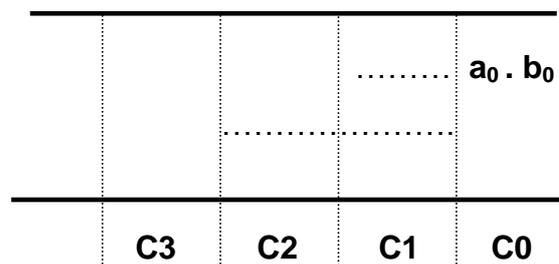1- Compléter l'opération de multiplication ci-contre.



2- Identifier les fonctions nécessaires pour la réalisation pratique de cette opération.

Composants nécessaires :

C <sub>0</sub>	Une fonction logique ET
C <sub>1</sub>	.....
C <sub>2</sub>	.....
C <sub>3</sub>	<del>.....</del>

+





**Exercice N°7**


Afin de comparer deux mots binaires de 4bits, on utilise le circuit 7485 ; à partir du document technique (Voir dossier technique) compléter le tableau suivant :

A	B	Entrées cascadables			sorties		
		A<B	A=B	A>B	A<B	A=B	A>B
1100	0111	0	1	0			
1100	1111	0	0	0			
1100	1100	0	1	0			
1100	1100	0	0	0			
1100	0100	1	0	0			
1101	1101	1	0	0			

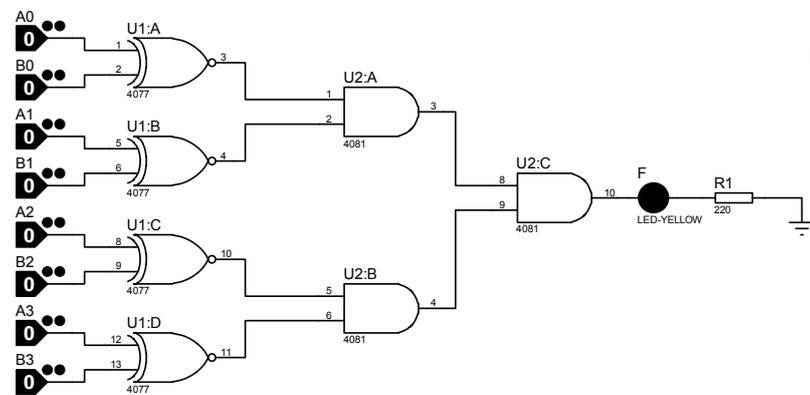**Exercice N°8**

1°) Soit le logigramme d'une fonction logique F qui dépend de deux nombres A et B tel que :



$A = A_3A_2A_1A_0$  et  $B = B_3B_2B_1B_0$




a) Etablir l'équation de F.

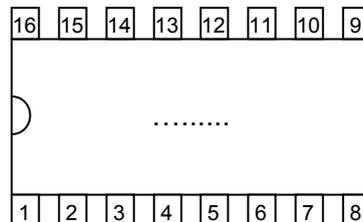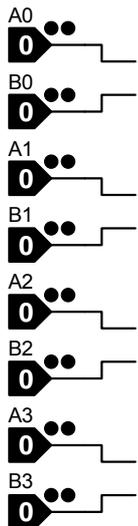
b) Quand F est égale à 1?

2°) En se référant au fiches techniques « voir page suivante » réaliser la fonction F en utilisant le circuit intégré qui convient (indiquer la référence du circuit).




F →

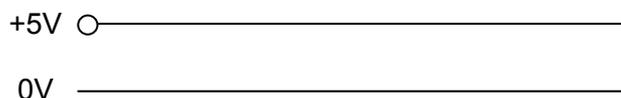

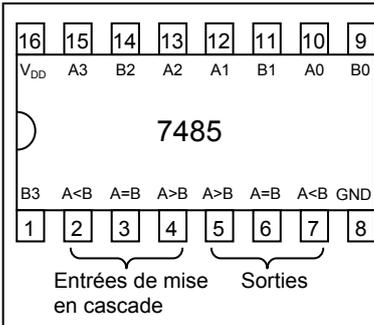

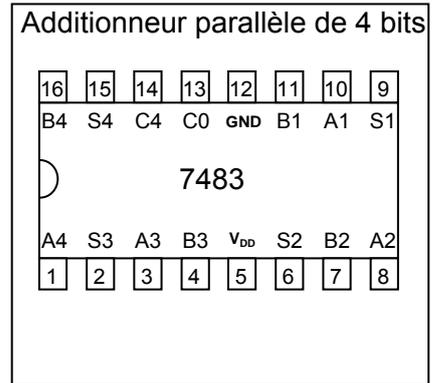Comparateur de 2 mots binaires de 4 bits.  
 Lorsque le 7485 est employé seul, les entrées de mise en cascade sont connectées comme suit :  
 (A<B) = niveau bas,  
 (A=B) = niveau haut,  
 (A>B) = niveau bas



**Exercice N°9**


**Comparateur 1bit :**

C'est un circuit combinatoire qui permet de comparer entre deux nombres binaires A et B.

Il possède 2 entrées: A et B.

Il possède 3 sorties:

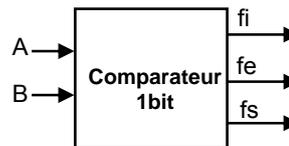- fe : égalité ( A=B)
- fi : inférieur ( A<B)
- fs : supérieur ( A>B)



**Comparateur 2 bits avec des comparateur 1bit :**

Réaliser un comparateur 2 bits en utilisant 2 comparateurs 1 bits, 3 portes ET à 2 entrées et 2 portes OU à 2 entrées.




**Exercice N°10**

On désire concevoir une variable de sortie X qui satisfait les conditions suivantes :

$X = 1$  si  $7 < A \leq 14$  , si non  $X = 0$  A étant un nombre binaire  $[A = a_3a_2a_1a_0]$

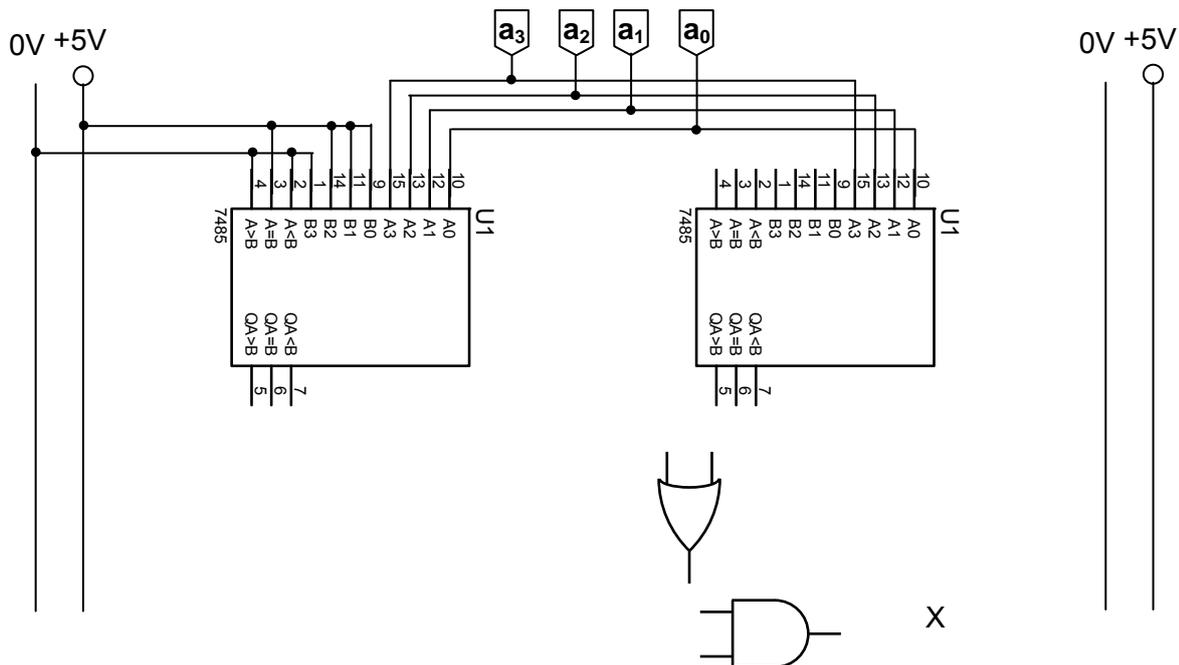- Fournir une solution en utilisant les circuits **7485** [comparateur 4 bits], 7432 et 7408



**Exercice N°11 :**

En se référant à la fiche technique du circuit intégré 74LS181 « voir ci-dessous »

1 - Compléter le tableau suivant :

Entrée de sélection S3S2 S1 S0	M	Cn	A A3A2A1A0	B B3B2B1B0	Opération réalisée	F F <sub>3</sub> F <sub>2</sub> F <sub>1</sub> F <sub>0</sub>
1 0 0 0	0	1	1 1 0 1	1 1 0 0	F = A + A et B	1 0 0 1
0 0 0 1	1	X	1 1 0 1	1 0 0 1		
0 1 0 1	1	X	1 0 0 1	0 1 1 0		
0 1 1 0	1	X	1 0 0 1	0 1 0 1		
1 1 0 1	0	1	0 1 0 1	1 0 0 1		
0 1 1 1	0	1	1 1 0 1	1 0 1 1		
0 1 0 0	1	X	0 1 0 1	1 0 0 1		
1 0 1 1	1	X	1 1 0 0	1 0 0 1		
1 1 1 1	0	0	1 1 0 0	1 0 0 1	F = A	1 1 0 0

2 – Si (S3 S2 S1 S0) = (1 0 0 1); et M=1 écrire l'équation de F0 en fonction de A0 et B0 avec des opérateurs NAND à deux entrées.

-----

-----

-----

## Fiche technique du circuit 74LS181

Sélection				Données activées au niveau haut		
				M = 1	M = 0 (Opération arithmétique)	
S3	S2	S1	S0	Opération logique	Cn = 1	Cn = 0
0	0	0	0	F = non A	F = A	F = A + 1
0	0	0	1	F = non (A ou B)	F = A ou B	F = (A ou B) + 1
0	0	1	0	F = (non A) et B	F = A ou (non B)	F = (A ou (non B)) + 1
0	0	1	1	F = 0	F = - 1	F = 0
0	1	0	0	F = non (A et B)	F = A + (A et (non B))	F = A + (A et (non B)) + 1
0	1	0	1	F = non B	F = (A ou B) + (A et (non B))	F = (A ou B) + (A et(non B)) + 1
0	1	1	0	F = A xor B	F = A - B - 1	F = A - B
0	1	1	1	F = A et (non B)	F = (A et (non B)) - 1	F = A et (non B)
1	0	0	0	F = (non A) ou B	F = A + (A et B)	F = (A + (A et B)) + 1
1	0	0	1	F = non (A xor B)	F = A + B	F = A + B + 1
1	0	1	0	F = B	F = (A ou (non B)) + (A et B)	F = A ou (non B) + (A et B) + 1
1	0	1	1	F = A et B	F = (A et B) - 1	F = A et B
1	1	0	0	F = 1	F = A + A	F = A + A + 1
1	1	0	1	F = A ou (non B)	F = (A ou B) + A	F = (A ou B) + A + 1
1	1	1	0	F = A ou B	F = (A ou (non B)) + A	F = (A ou (non B)) + A + 1
1	1	1	1	F = A	F = A - 1	F = A

